

华中科技大学

计算机组成原理-实验报告

院 系 软件学院

专业班级 软件 2202 班

姓 名 郑德凯

学 号 U202217216

指导教师 黄浩/胡雯蔷

2024 年 12 月 1 日

目 录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1 课程实验概述 | 1 |
| 1.1 实验目的 | 1 |
| 1.1.1 运算器实验 | 1 |
| 1.1.2 存储系统实验 | 1 |
| 1.2 实验内容 | 1 |
| 1.3 实验环境 | 2 |
| 2 运算器组成实验 | 2 |
| 2.1 八位串行可控加减法器电路设计 | 2 |
| 2.2 四位先行进位电路 CLA74182 | 4 |
| 2.3 四位快速加法器 | 7 |
| 2.4 十六位快速加法器 | 8 |
| 2.5 32 位快速加法器 | 10 |
| 2.6 32 位 MIPS 运算器 | 11 |
| 3 存储系统综合实验 | 15 |
| 3.1 存储扩展实验 | 15 |
| 3.2 MIPS 寄存器文件设计 | 17 |
| 4 心得体会 | 21 |

1 课程实验概述

1.1 实验目的

1.1.1 运算器实验

熟悉 Logisim 软件平台。

掌握运算器基本工作原理

掌握运算溢出检测的原理和实现方法；

理解有符号数和无符号数运算的区别；

理解基于补码的加/减运算实现原理；

熟悉运算器的数据传输通路。

1.1.2 存储系统实验

熟悉 Logisim 软件平台；

熟悉 ROM、RAM 存储器的使用；

掌握存储器字扩展，位扩展的基本原理；为 MIPS CPU 设计功能部件---

寄存文件；

1.2 实验内容

2.1 八位串行可控加减法器电路设计

2.2 四位先行进位电路

2.3 4 位快速加法器设计

2.4 16 位快速加法器设计

2.5 32 位快速加法器设计

2.6 32 位 MIPS 运算器设计

3.1 存储扩展实验

3.2 MIPS 寄存器文件设计 4


1.3 实验环境

Logisim 是一款旨在帮助学习者设计和模拟数字逻辑电路的教育软件，具有直观且易于操作的特点。作为一款基于 Java 开发的应用程序，Logisim 能够在任何支持 Java 环境的平台上运行，因此特别适合学生用来学习数字电路的设计与实现。Logisim 的核心功能之一是提供图形化界面来设计和展示中央处理单元（CPU）的架构。此外，软件还支持多种电路分析模型，如转换电路、布尔表达式、真值表等，为用户提供了丰富的工具来辅助电路设计与分析。Logisim 还允许用户将小规模电路模块化，作为大型电路的组成部分，极大地提高了电路设计的可重用性与灵活性。

2 运算器组成实验

2.1 八位串行可控加减法器电路设计

1) 电路图

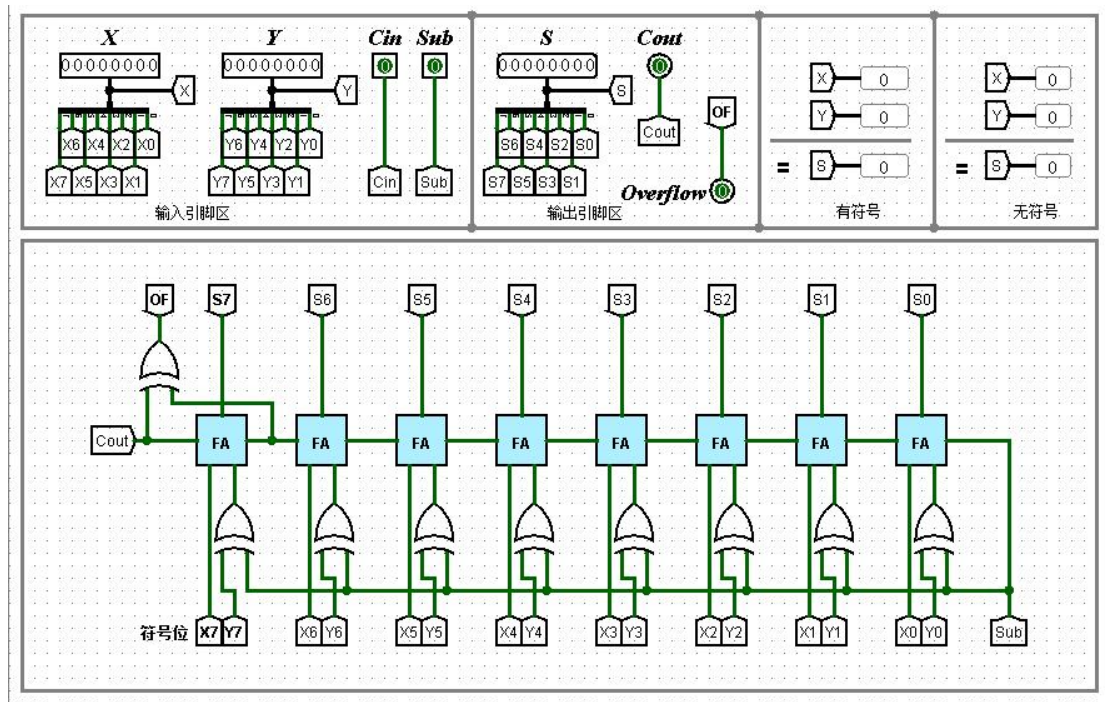

2) 设计分析与说明:

- 将 8 个一位全加器 FA 的进位链串联即可得到 8 位加法器，由于补码符号位也可以参与运算，所以此电路既可以用于有符号数运算，也可以用于无符号数运算，但二者在溢出检测上有一定区别，这里 OF 的判定以有符号数加法运算是否溢出为标准。
- 溢出检测：根据运算过程中，最高数据位的进位与符号位的进位位是否一致进行检测。 $V = C_d \text{ xor } C_f$ 。
- $\text{sub} = 0$ ，执行减法操作。0 和二进制数异或运算得到其本身，然后通过一位全加器 FA 执行加法运算。
- $\text{sub} = 1$ ，执行减法操作。1 和二进制数异或运算相当于对二进制数进行取反操作，然后将 $\text{sub} = 1$ ，传入 FA 进行+1 操作。（由[y]补求[-y]补，全部位取反后加一）。
- 高位进位的产生依赖于低位进位的输入，串行进位加法器的速度较慢。

- 输入：操作数 1X 的 8 位数据 X7-X0，操作数 2Y 的八位数据 Y7-Y0。最低位进位 Cin，加减法控制项 Sub。
- 输出：运算结果 S 的八位数据 S7-S0，最高位进位 Cout，有符号运算溢出判断 OF。

3) 实验结果的记录与分析：

1. x=0000 0000, y=0000 0001, sub=0; s=0000 0001, Cout=0, OF=0
2. x=0000 1000, y=0000 0101, sub=1; s=0000 0011, Cout=1, OF=0
3. x=0100 1000, y=0100 0001, sub=0; s=1000 1001, Cout=0, OF=1
4. x=0000 0111, y=1000 0111, sub=1; s=1000 0000, Cout=0, OF=1

分析第 1 个输出结果：


sub = 0，两个正数执行 $x + y$ 操作。输出结果为 s=0000 0001，没有发生溢出，最高位的进位为 0。

4) 操作步骤及顺序：

- 根据 sub 确定是执行减法操作还是加法操作。
- 将操作数的 8 位数据的每一分分别送入一位全加器 FA 中执行加法操作。
- 得出结果

2.2 四位先行进位电路 CLA74182

1) 电路图

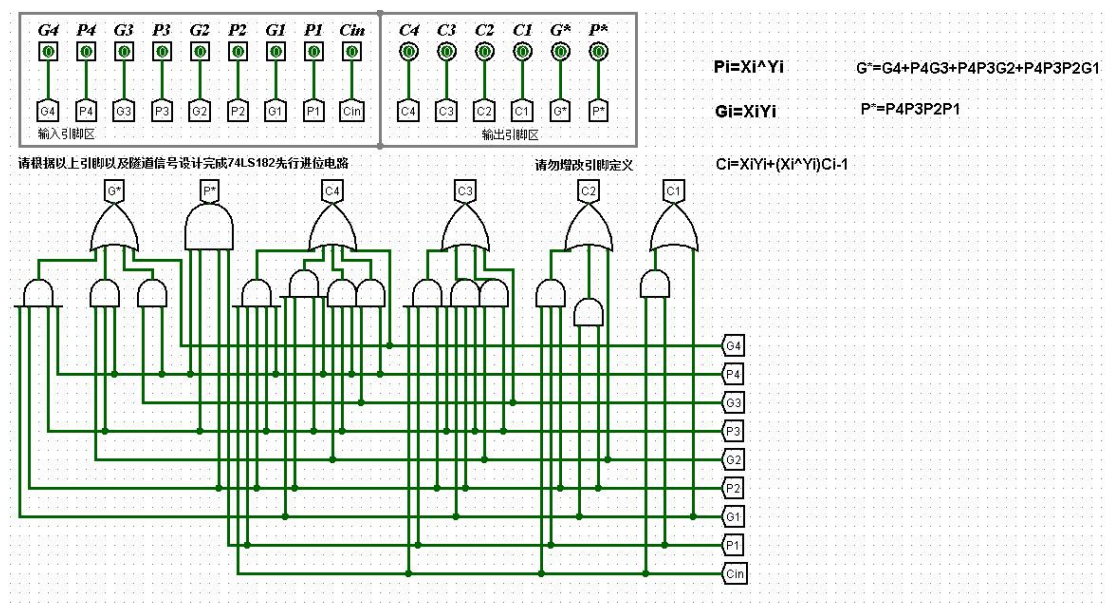

2) 设计分析与说明:

基本算术逻辑运算单元

2、串行进位和并行进位

$$\begin{aligned}
 C_1 &= A_0 B_0 + (B_0 + A_0) C_0 \\
 C_2 &= A_1 B_1 + (B_1 + A_1) C_1 \\
 &= A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0 + (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0 \\
 C_3 &= A_2 B_2 + (B_2 + A_2) C_2 \\
 &= A_2 B_2 + (B_2 + A_2) (A_1 B_1 + (B_1 + A_1) A_0 B_0 + (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0) \\
 &= A_2 B_2 + (A_2 + B_2) (A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0) + (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0 \\
 C_4 &= A_3 B_3 + (B_3 + A_3) C_3 \\
 &= A_3 B_3 + (A_3 + B_3) (A_2 B_2 + (A_2 + B_2) (A_1 B_1 + (A_1 + B_1) A_0 B_0) \\
 &\quad + (B_3 + A_3) (B_2 + A_2) (A_1 + B_1) (A_0 + B_0) C_0
 \end{aligned}$$

1. A_3-A_0, B_3-B_0 分别是操作数 1A 和操作数 2B 的四位数据, C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 分别是从小至高位的进位数据, C_0 是低位进位输入, 可以以此代入展开。
2. 因此 C_1, C_2, C_3, C_4 的计算便不需要彼此依赖, 而是可以独立地根据 A_3-A_0, B_3-B_0 以及 C_0 计算出来。根据这样的思路, 便可以实现“四位先行进位电路”。

$$3. G_i = A_{i-1} B_{i-1}$$

$$P_i = A_{i-1} + B_{i-1}$$

$$G = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1$$

$$P = P_4 P_3 P_2 P_1$$

4. 如 $C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$ 。先 $P_2 P_1 C_0$ 进行 AND 运算， $P_2 G_1$ 进行 AND 运算，再将它们的结果与 G_2 进行 OR 运算。

输入：进位产生函数 G_4 、 G_3 、 G_2 、 G_1 ，进位传递函数 P_4 、 P_3 、 P_2 、 P_1 以及低位进位 C_{in}

输出：四个进位 C_4 、 C_3 、 C_2 、 C_1 ，进位产生函数 G ，进位传递函数 P

3) 实验结果的记录与分析：

输入序列 $G_4 P_4 G_3 P_3 G_2 P_2 G_1 P_1 C_{in}$ ，输出序列 $C_4 C_3 C_2 C_1 G^* P^*$

1. 输入：0000 0001 1 输出：0001 00
2. 输入：0000 0111 0 输出：0011 00
3. 输入：1111 0000 0 输出：1100 10
4. 输入：1111 1110 0 输出：1111 10

分析输出结果：

C1, C2, C3, C4 的计算不需要彼此依赖,而是可以独立地根据 A3-A0, B3-B0 以及 C0 计算出来。

4) 操作步骤及顺序:


1. 输入序列 G4 P4 G3 P3 G2 P2 G1 P1 Cin
2. 根据公式分别算出 C4 C3 C2 C1 G* P*。以 $C2 = G2 + P2G1 + P2P1C0$

为例: 先 P2P1C0 进行 AND 运算, P2G1 进行 AND 运算, 再将它们的结果与 G2 进行 OR 运算。

3. 输出结果 C4 C3 C2 C1 G* P*

2.3 四位快速加法器

1) 电路图

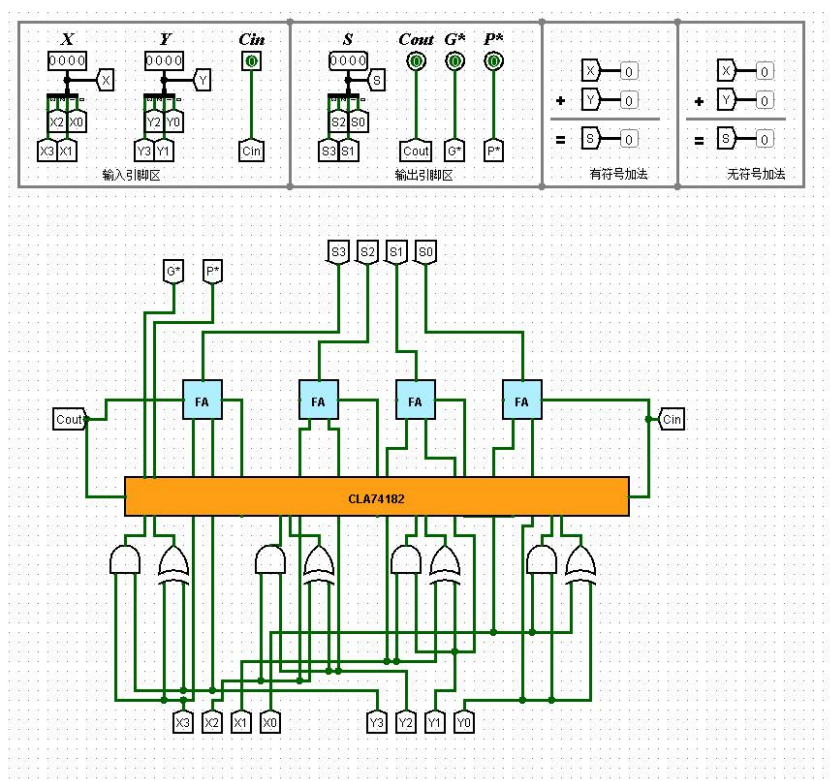

2) 设计分析与说明:

需要一个 CLA74182 作为来并行计算进位值，然后只需要 4 个一位全加器 FA 实现加法运算即可。

输入: $X_3X_2X_1X_0, Y_3Y_2Y_1Y_0, C_{in}$

输出: 运算结果 S 的四位数据 S_3-S_0 , 最高位进位 C_{out}, p^*, G^* 。

3) 实验结果的记录与分析:

输入: $x = 1000, y = 0100, C_{in} = 0$; 输出: $s = 1100, C_{out} = 0, p^* = 0, G^* = 0$


分析: 先对 X_n, Y_n 分别进行 AND 和 OR 运算, 送入 CLA74182, 再由此算出 S_3-S_0

4) 操作步骤及顺序:

- 先求 $G_i = X_i Y_i, P_i = X_i + Y_i$
- 根据 CLA74182 得出的 $C_4 C_3 C_2 C_1$ 作为进位位, 分别与对应的每一位 X 和 Y 使用 FA 进行加法操作
- 得出运算结果四位数据 S_3-S_0 , 以及最高位进位 C_{out}, p^*, G^* 。

2.4 十六位快速加法器

1) 电路图

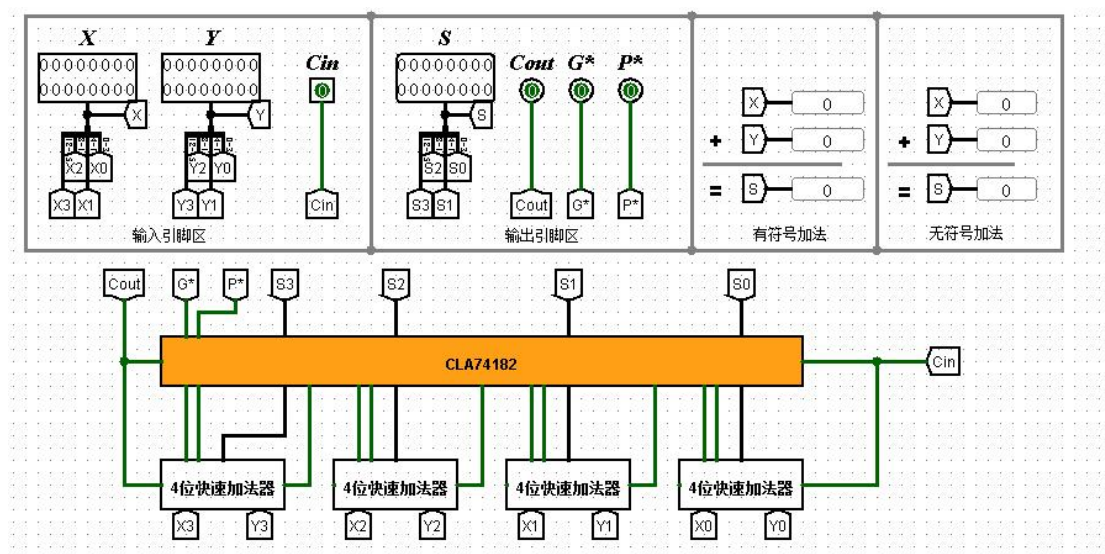

2) 设计分析与说明:

需要一个 CLA74182 作为来并行计算进位值，然后只需要 4 个四位快速加法器实现 4 位数的运算即可。

3) 实验结果的记录与分析:

输入: $X = 0000\ 1100\ 0000\ 1100$, $Y = 1000\ 0100\ 1000\ 0100$, $Cin = 0$;

输出: $S = 1001\ 0000\ 1001\ 0000$, $Cout = 0$, $p^* = 0$, $G^* = 0$

分析: 将输入的 32 位数据分成 4 个 4 位数据分别送入, 利用 4 位加法器分别算出 S_0-S_3 , 利用 CLA74182 算出 p^* 和 G^* , 结果正确, 与预期相符合。


4) 操作步骤及顺序:

- 将输入的 32 位数据分成 4 个 4 位数据分别送入 4 位快速加法器中
- 结合 Cin 的值得出 S_0-S_3

- 将每一个 4 位快速加法器产生的 p^* 和 G^* 送入 CLA74182, 算出最终的 p^* 和 G^*
- 得出最终结果

2.5 32 位快速加法器

1) 电路图

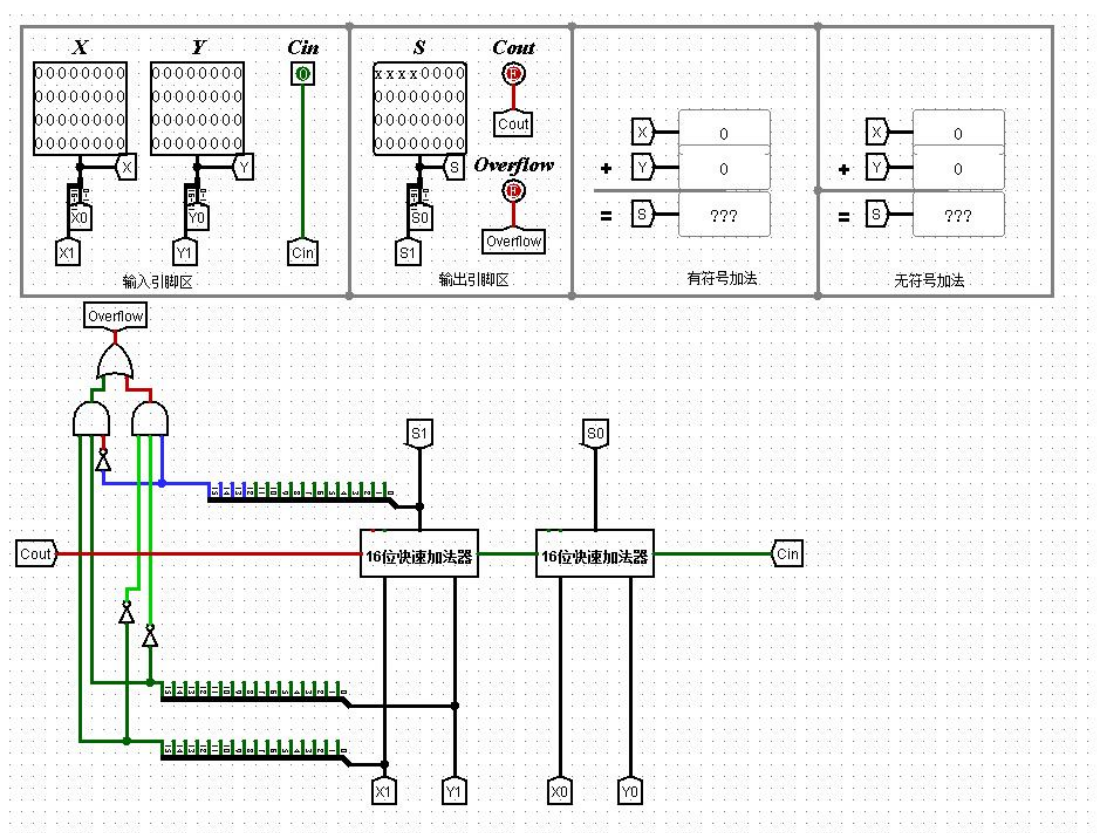

2) 设计分析与说明:

- 需要一个 CLA74182 作为来并行计算进位值, 然后只需要 2 个十六位快速加法器实现 16 位数的运算即可。
- 溢出检测方法 1: 根据操作数和运算结果的符号位是否一致来进行检测

设 X_f, Y_f 分别为两个操作数的符号位, S_f 为结果的符号位, V 为溢出标志位,
 $V=1$ 时表示溢出,

那么就有逻辑表达式:

$$V = X_f Y_f \bar{S}_f + \bar{X}_f \bar{Y}_f S_f$$

这个逻辑表达式表明, 有符号加法运算溢出的条件是: 两个操作数都是正数结果却为负数, 或者 两个运算数都是负数结果却是正数。

3) 实验结果的记录与分析:

输入输出见 32 位快速加法器图

分析: 将输入数据分为高十六位和低十六位, 分别送入 2 个十六位快速加法器中进行计算。由 2 个操作数的符号位和运算结果的符号位可计算出是否溢出。

4) 操作步骤及顺序:

- 输入数据分为高十六位和低十六位, 分别送入 2 个十六位快速加法器中
- 将 2 个十六位快速加法器的 P^*, G^* 送入 CLA74182 中, 并得出 S_0 和 S_1
- 由 2 个操作数的符号位和运算结果的符号位计算是否溢出
- 由 S_0 和 S_1 推出运算结果 S


2.6 32 位 MIPS 运算器

0) 芯片引脚与功能描述.

| 引脚 | 输入/输出 | 位宽 | 功能描述 |
|---------|-------|----|---|
| X | 输入 | 32 | 操作数 X |
| Y | 输入 | 32 | 操作数 Y |
| ALU_OP | 输入 | 4 | 运算器功能码，具体功能见下表 |
| Result | 输出 | 32 | ALU 运算结果 |
| Result2 | 输出 | 32 | ALU 结果第二部分，用于乘法指令结果高位或除法指令的余数位，其他操作为零 |
| OF | 输出 | 1 | 有符号加减溢出标记，其他操作为零 |
| UOF | 输出 | 1 | 无符号加减溢出标记，其他操作为零 溢出条件（ 加法和小于加数，减法差人于被减数 ） |
| Equal | 输出 | 1 | $Equal = (x == y) ? 1 : 0$ 对所有操作有效 |

| ALU_OP | 十进制 | 运算功能 |
|--------|-----|---|
| 0000 | 0 | $Result = X \ll Y$ 逻辑左移（ Y取低五位 ） $Result2 = 0$ |
| 0001 | 1 | $Result = X \ggg Y$ 算术右移（ Y取低五位 ） $Result2 = 0$ |
| 0010 | 2 | $Result = X \gg Y$ 逻辑右移（ Y取低五位 ） $Result2 = 0$ |
| 0011 | 3 | $Result = (X * Y)[31:0]$; $Result2 = (X * Y)[63:32]$ 有符号 |
| 0100 | 4 | $Result = X/Y$; $Result2 = X \% Y$ 无符号 |
| 0101 | 5 | $Result = X + Y$ (Set OF/UOF) |
| 0110 | 6 | $Result = X - Y$ (Set OF/UOF) |
| 0111 | 7 | $Result = X \& Y$ 按位与 |
| 1000 | 8 | $Result = X Y$ 按位或 |
| 1001 | 9 | $Result = X \oplus Y$ 按位异或 |
| 1010 | 10 | $Result = \sim(X Y)$ 按位或非 |
| 1011 | 11 | $Result = (X < Y) ? 1 : 0$ 符号比较 |
| 1100 | 12 | $Result = (X < Y) ? 1 : 0$ 无符号比较 |

1) 电路图

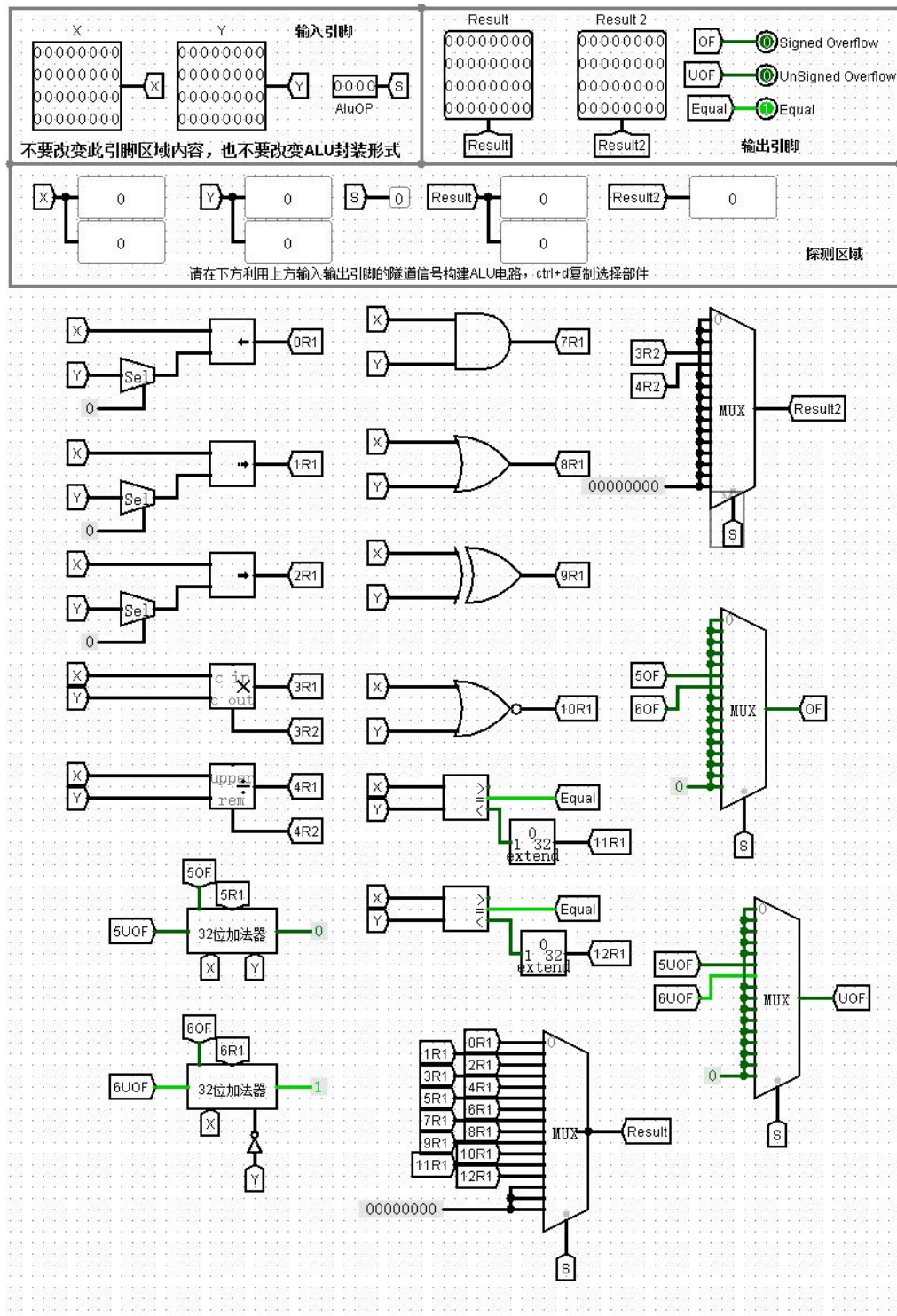

2) 设计分析与说明:

- 逻辑右移、逻辑左移、算术右移: X 表示操作数, Y 表示移动的位数
- 乘法运算: R1 低 32 位, R2 高 32 位

- 除法运算：R1 为商，R2 为余数
- 加减法运算（0 加 1 减）：运算结果存在 R1，R2 = 0，区分有符号溢出和无符号溢出
 - 无符号数溢出判断：当最高为向更高位有进位（或借位）时产生溢出。
 - 有符号数溢出判断：最高数据位的进位与符号位的进位位是否一致进行检测
- 按位与，按位或，按位异或，按位或非使用相应器件完成运算
- 符号比较
- 无符号比较

输入：32 位操作数 1X，32 位操作数 2Y，AluOP 运算器功能控制码 S。

输出：结果 1Result，结果 2Result2，有符号运算溢出判断 OF，无符号数溢出判断 UOF，两操作数是否相等判断 Equal

3) 实验结果的记录与分析：

AluOP 控制运算符功能，实现相应的运算。（功能较多，不一一举例）

分析：结合各功能的实际原理，分析结果是否正确，验证运算

4) 操作步骤及顺序：

- 输入操作数，根据运算符功能表选择 AluOP 的对应功能
- 输出运算结果

- 其中 0-11 位为地址线，12 和 13 位为片选信号
- 2 位片选信号用来决定选择 4 个 4K*32 中的哪一个
- 12 位地址线用来选择相应 ROM 的地址
- 将选中地址内的数据输出到相应的数据线
- 8 个输出引脚 D0-D7，每个引脚输出 32 位数据，总计输出 $8*32=256$ 位数据，从而可以表示 $16*16$ 字形点阵所需要的 256 位信息

输入：汉字在 GB2312 编码中的区号和位号。

注意：这里区号引脚和位号引脚都只接受 7 个位数据，这是因为 GB2312-80 将汉字分为 94 个区和 94 个位，故 7 个位（可表示 0-127）即可涵盖区间[0,94]。

以“边”字为例，其 GB2312 编码为 1763，17 表示区号，63 表示位号，故为了显示“边”，我们需要往区号引脚输入 0010001（17），往位号引脚输入 0111111（63）。

输出：GB2312 区位码对应的汉字字形码。

电路总共有 8 个输出引脚 D0-D7，每个引脚输出 32 位数据，总计输出 $8*32=256$ 位数据，从而可以表示 $16*16$ 字形点阵所需要的 256 位信息。

3) 实验结果的记录与分析

经测试，标准库与待测字库的显示一致，字库实现正确

4) 列出操作步骤及顺序

- 对区号和位号经过一系列处理之后计算出存储器的偏移地址，每个偏移地址对应一个 $16*16$ 汉字点阵码

- 每次使用同一个存储器偏移地址同时对 8 个 32 位 ROM 进行寻址，单次寻址就可获得 $8 \times 32 = 256$ 位数据，其中每个 32 位 ROM 保存 16×16 点阵码的固定两行（表示一行需要 16 位，两行即 32 位）
- 将 2 个 $4K \times 16$ ROM 位扩展成 1 个 $4K \times 32$ ROM（使用 splitter）
- 将 4 个 $4K \times 32$ ROM 字扩展成 1 个 $16K \times 32$ ROM（使用 multiplexer）
- 字库电路的 8 个输出引脚（D0-D7）连接至 16×16 LED 点阵屏上，从而显示汉字的形状

3.2 MIPS 寄存器文件设计

实验目的：为 MIPS CPU 构造核心功能部件，进一步熟悉多路选择器，译码器，解复用器等 Logisim 部件的使用

实验内容：设计完成满足如下规格要求的 MIPS 通用寄存器组。

1) 利用 logisim 平台构建一个 MIPS 寄存器组，内部包含 32 个 32 位寄存器，其具体功能如下，具体封装文件为 regfile.circ.

| 引脚 | 输入/输出 | 位宽 | 功能描述 |
|------|-------|----|--------------------------------------|
| R1# | 输入 | 5 | 读寄存器 1 编号 |
| R2# | 输入 | 5 | 读寄存器 2 编号 |
| W# | 输入 | 5 | 写入寄存器编号 |
| Din | 输入 | 32 | 写入数据 |
| WE | 输入 | 1 | 写入使能信号，为 1 时，CLK 上跳沿将 Din 数据写入 W#寄存器 |
| CLK | 输入 | 1 | 时钟信号，上跳沿有效 |
| R1 | 输出 | 32 | R1#寄存器的值 |
| R2 | 输出 | 32 | R2#寄存器的值 |
| \$s0 | 输出 | 32 | 编号为 16 的寄存器的值 |
| \$s1 | 输出 | 32 | 编号为 17 的寄存器的值 |

| | | | |
|------|----|----|---------------|
| \$s2 | 输出 | 32 | 编号为 18 的寄存器的值 |
| \$ra | 输出 | 32 | 编号为 31 的寄存器的值 |


2) 为减少实验中画图工作量，实验工程文件中对 5 位寄存器地址进行了简化，具体见引脚示意图，最终只需实现 4 个寄存器，0 号寄存器功能仍然是恒零。后续实验中如需要使用 32 个寄存器的 MIPS 寄存器文件组，将提供标准组件。

3) 注意时钟信号和电平信号不要混连，时钟仅仅触发状态改变。

实验要求：

- 利用 logisim 平台构建一个 MIPS 寄存器组，内部包含 32 个 32 位寄存器（实际 4 个）
- 为减少实验中画图工作量，实验工程文件中对 5 位寄存器地址进行了简化，具体见引脚示意图，最终只需实现 4 个寄存器（0-3 号），0 号寄存器恒为 0
- 注意时钟信号和电平信号不要混连，时钟仅仅触发状态改变

1) 电路图

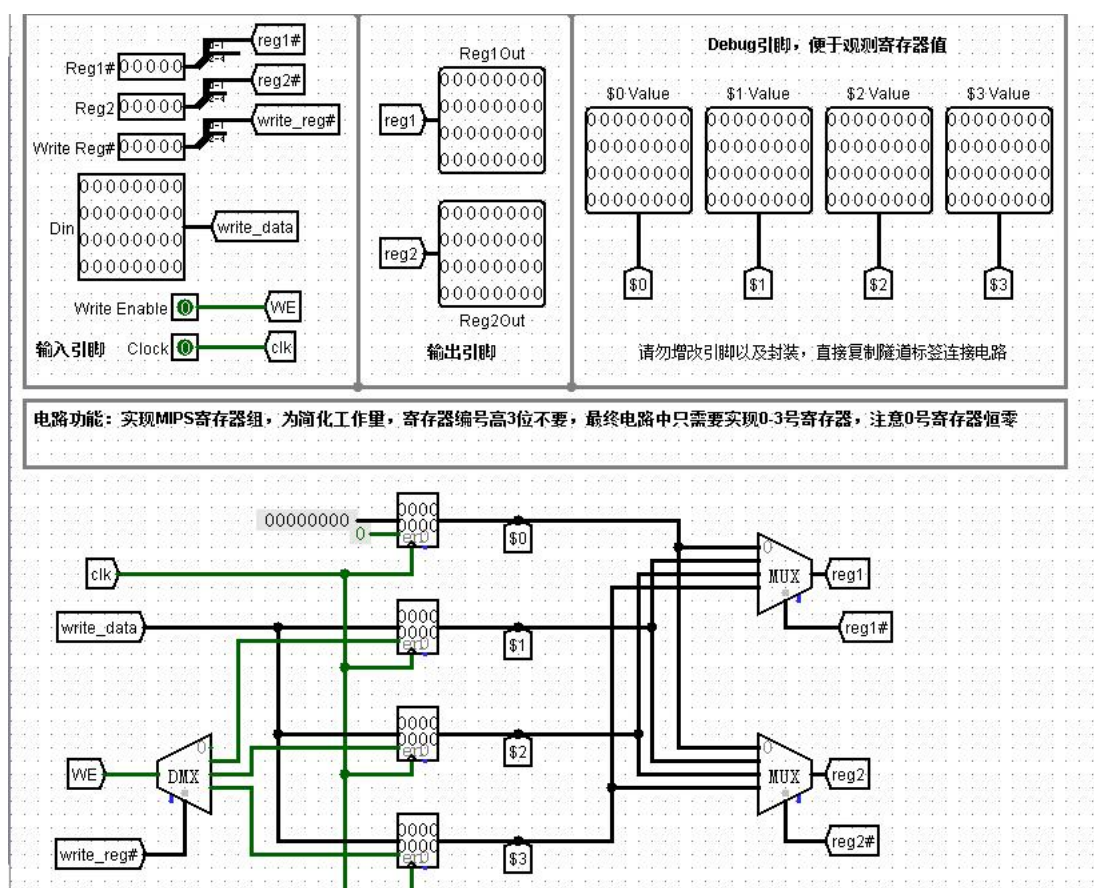

2) 设计分析与说明


MIPS寄存器文件的封装形式

输入：

- `R1#`: 5位 读寄存器1编号
- `R2#`: 5位 读寄存器2编号
- `RW`: 5位 写入寄存器编号
- `Din`: 32位 写入数据
- `WE`: 1位 写入使能信号，为1时，CLK上跳沿将 `Din` 数据写入 `RW` 指定的寄存器中
- `CLK`: 时钟信号

输出：

 - `R1`: 编号为 `R1#` 的寄存器的值
- `R2`: 编号为 `R2#` 的寄存器的值
- 观察引脚：下面四个引脚只用来观察寄存器当前的值
 - `$0`: 0号寄存器的值，写入无效，恒为0
 - `$1`: 1号寄存器的值
 - `$2`: 2号寄存器的值
 - `$3`: 3号寄存器的值



3) 列出操作步骤及顺序

输入引脚:

- 分别通过 reg1# reg2# write_reg# 获得输入的三个寄存器编号, 因为实验只要求实现 0-3 号寄存器, 所以只需提取 5 位编号输入的低 2 位
(00/01/10/11)
- 通过 write_data 获取要写入寄存器的 32 位数据
- 通过 WE 获取写入标志
- 通过 clk 获取时钟信号

输出引脚:

- 将读寄存器 1 的值输出到 reg1
- 将读寄存器 2 的值输出到 reg2
- 将 4 个寄存器当前保存的值输出到 \$0,\$1,\$2,\$3

寄存器选择输出:

- 利用多路复用器 (multiplexer), 多路复用器可以通过 select bits 选择多个输入中的一个进行输出
- 将四个寄存器的输出引脚同时接到多路复用器的输入引脚上, 将 reg1# 和 reg2# 作为多路复用器的 select bits, 从而选择指定输入进行输出。

寄存器选择写入:

- 利用解复用器 (demultiplexer), 解复用器可以将输入只通过 select bits 指定的线路输出。
- 将 write_data 同时连接到四个寄存器的 data 引脚(由于 0 号寄存器恒为 0, 因此可以忽略 data 引脚, 或者将 en 置 0)

- 将 we 引脚作为解复用器的输入
- 将 write_reg#作为解复用器的 select bits
- 通过解复用器将要写入数据的寄存器的 enable 引脚置 1，下个时钟信号到来时，只有该写入寄存器的 enable 引脚为 1，因此 wrtie_data 数据只会写入到该寄存器中（其余寄存器 enable 引脚为 0，时钟信号不会触发寄存器写入），从而实现寄存器选择写入

4 心得体会

在构建不同类型的加法器（如串行加减法器、先行进位电路和快速加法器）时，我不仅学会了如何实现它们，还理解了它们的工作原理和优势。

通过存储扩展实验，我了解到了存储器字位拓展的具体实现，掌握了存储扩展基本原理。之前知识会在纸上画画简单的电路图，使用 logisim 设计电路图之后，更加了解了电路的一些细节设计，掌握了一些器件的用法已经各引脚的功能。

通过 MIPS 寄存器文件设计,我进一步熟悉多路选择器，译码器，解复用器等 Logisim 部件的使用。